

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Experiment Adv DSD-06: Sequential circuit and Finite state machine coding style


วัตถุประสงค์:

1. เข้าใจวิธีการ และสามารถออกแบบ Finite state machine diagram ได้
2. สามารถเขียน VHDL code จาก Finite state machine diagram ได้

บทนำ


การทดลองนี้เป็นการทดลองออกแบบวงจร Sequential Circuit ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการออกแบบวงจรสำหรับสร้างสัญญาณควบคุม เนื่องจากวงจรลักษณะนี้สามารถสร้างสัญญาณที่มีลักษณะเป็น Sequential ได้ การทดลองจะให้ลองเขียนโค้ดเพื่อสร้างวงจร Sequential Circuit โดยใช้วิธีเขียนโค้ดแบบ Finite State Machine (FSM) ซึ่งจะมีรูปแบบต่างจากที่เคยทดลองในแล็บที่ผ่านมา

แนวความคิดเบื้องต้นในการออกแบบ หลังจากกำหนดฟังก์ชันของวงจรที่จะออกแบบแล้ว ให้มองวงจรที่จะออกแบบเป็นสองส่วนคือ ส่วน Data path และ Control path Data path ก็คือส่วนที่สัญญาณต่างๆวิ่งเข้าไปทำการประมวลผลตั้งแต่อินพุตจนถึงเอาต์พุต ประกอบไปด้วย รีจิสเตอร์ และวงจรคอมไบเนชันต่างๆ ส่วน Control path จะเป็นวงจรที่สร้างรูปแบบสัญญาณไปควบคุม รีจิสเตอร์ และคอมไบเนชัน เหล่านั้นอีกที ดูรูปที่ 6.1 ประกอบ วิธีการคิดและแบ่งวงจรเป็นสองส่วน

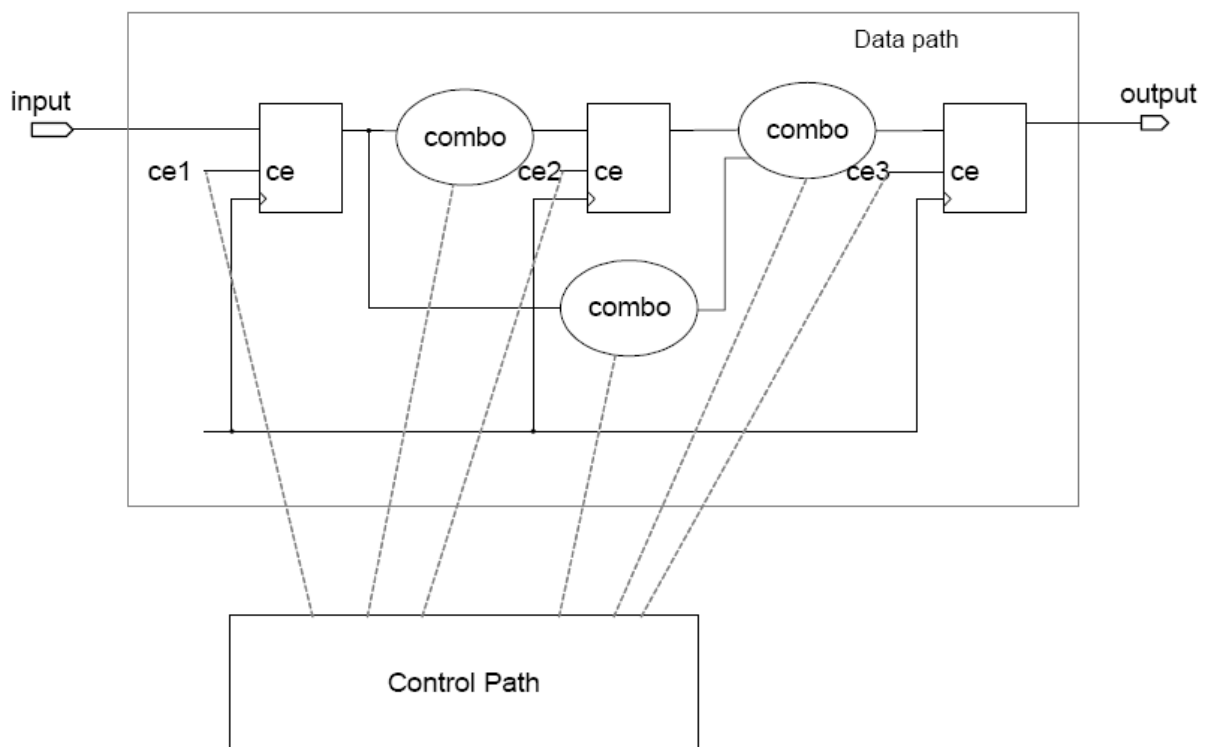


รูปที่ 6.1 แบ่งวงจรออกเป็นสองส่วน Data Path และ Control Path


จากรูปที่ 6.1 จะเห็นว่าสัญญาณอินพุต และเอาต์พุตจะอยู่กับส่วน Data path ส่วน Control Path จะทำหน้าที่เพียงสร้างสัญญาณควบคุมทั้งหมด เพื่อกำหนดจังหวะและรูปแบบการทำงานของส่วน Data Path ทั้งหมด ซึ่งสัญญาณควบคุมก็จะถูกออกแบบให้ทำงานสัมพันธ์สอดคล้องกันทั้งระบบ การออกแบบ Control Path จะต่างจากการออกแบบ data path เนื่องจากเอาต์พุตของ Control path จะเป็นสัญญาณที่เป็นลำดับขั้นสัมพันธ์กัน หรือที่เรียกว่าเป็น Sequence ตามจังหวะการทำงานที่นักออกแบบต้องการ เช่น ตัวอย่างรูปที่ 6.1 นักออกแบบอาจต้องการให้สัญญาณ ce1, ce2 และ ce3 มีรูปแบบการทำงานดังแสดงในรูปที่ 6.2

 

รูปที่ 6.2 ตัวอย่างสัญญาณควบคุม มีลักษณะเป็น Sequence

 ยกตัวอย่างสมมุติว่าต้องการออกแบบวงจร Sequential ใด ๆ วงจรหนึ่งมีพอร์ตอินพุต เอาต์พุต และมีฟังก์ชันการทำงานตาม FSM ตามตัวอย่างในรูปที่ 6.3



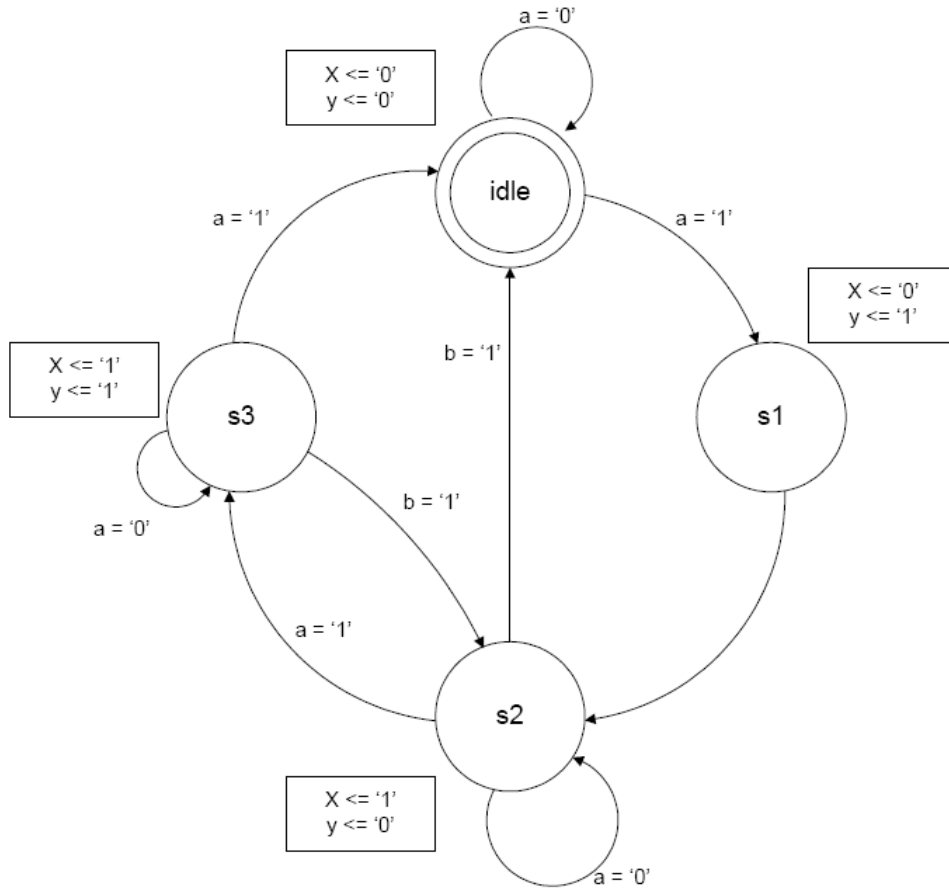


รูปที่ 6.3

ในความหมายของ FSM ในรูปที่ 6.3 คือ หลังจากวงจรมีกรีเซตแล้ว จะเริ่มการทำงานที่สถานะ idle คือให้ output ตามเงื่อนไขในตารางสีเหลี่ยม คือให้ $x = '0'$, $y = '0'$ หลังจากนั้นการเปลี่ยนสถานะจะขึ้นกับอินพุต ถ้าอินพุต $a = '0'$ ก็จะคงสถานะ idle เช่นเดิม และให้เอาท์พุทเช่นเดิม เมื่อใดก็ตามที่ $a = '1'$ (พิจารณาตามขอบของสัญญาณนาฬิกา) สถานะจะเปลี่ยนไปที่ S1 ซึ่งให้เอาท์พุท $x \leq '0'$, $y \leq '1'$ และในขอบสัญญาณนาฬิกาถัดไปจะเปลี่ยนสถานะไป S2 ทันที เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ S1 ไม่ขึ้นกับสัญญาณอินพุตใด ๆ ส่วนที่สถานะอื่น ๆ ก็สามารถพิจารณาได้ด้วยหลักการเดียวกัน หลังจากออกแบบ FSM Diagram แล้ว ก็สามารถนำโครงสร้างมาเขียนเป็น VHDL Code ได้ ตามตัวอย่างรูปที่



ขั้นตอนการทดลอง

ออกแบบวงจร Light Pattern

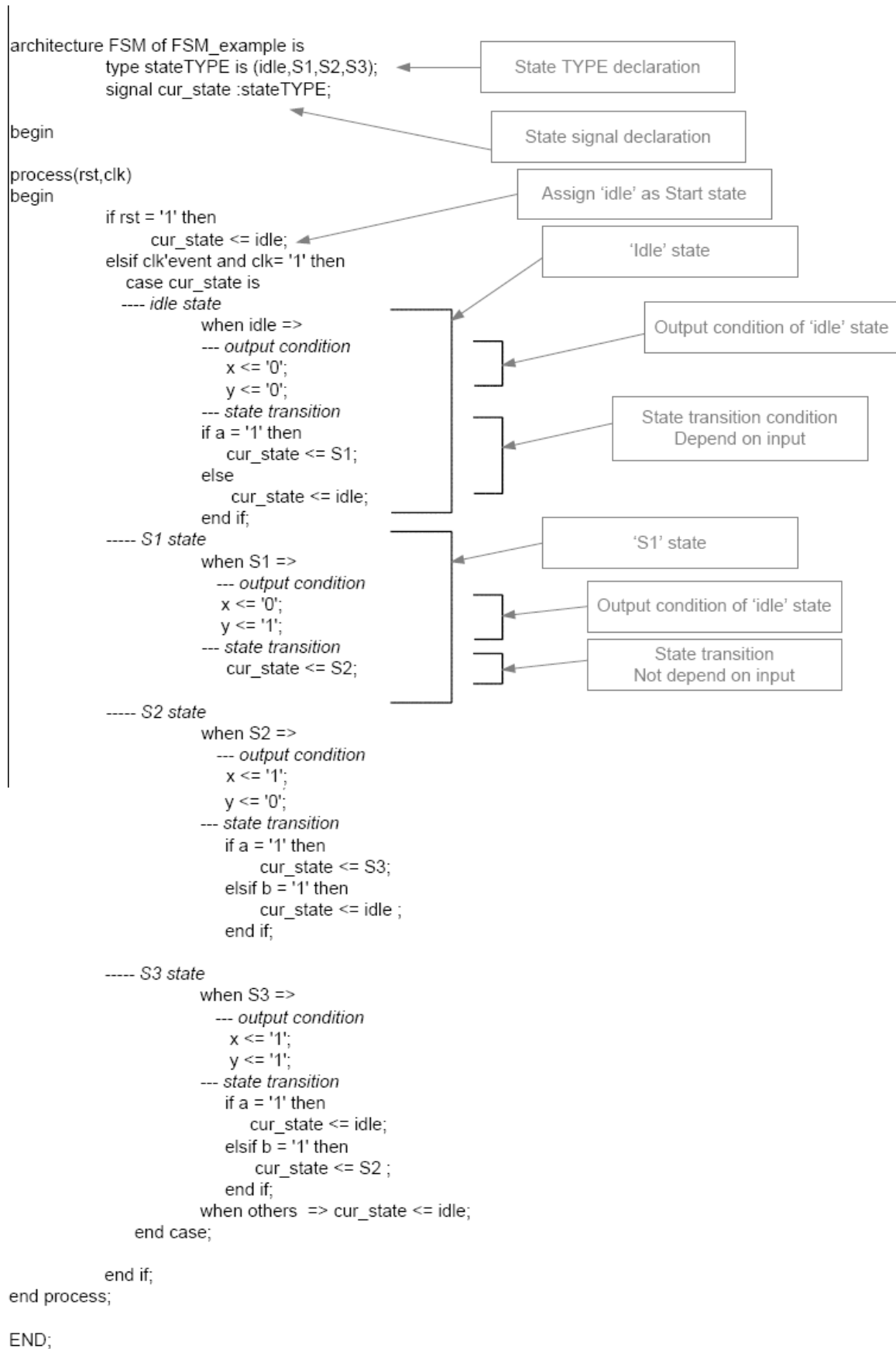1. ให้ออกแบบวงจรไฟวิ่ง โดยมี 3 pattern ตามเงื่อนไขในรูปที่ 6.5 โดยใช้วิธีออกแบบวงจรแบบ Finite State Machine การทำงานหลังจากรีเซตแล้ว ไฟจะทำการแสดงผลเป็นไฟวิ่งตาม Pattern#1 วนไปเรื่อย ๆ ถ้าหาก push switch BTN0 โดนกด(สัญญาณ sw1 เป็น '1') ก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น Pattern#2 ถ้ากดอีกก็จะเปลี่ยนเป็น Pattern#3 และถ้ามีการกด sw1 อีกครั้งก็จะกลับไป Pattern#1 อีกครั้ง




รูปที่ 6.4

 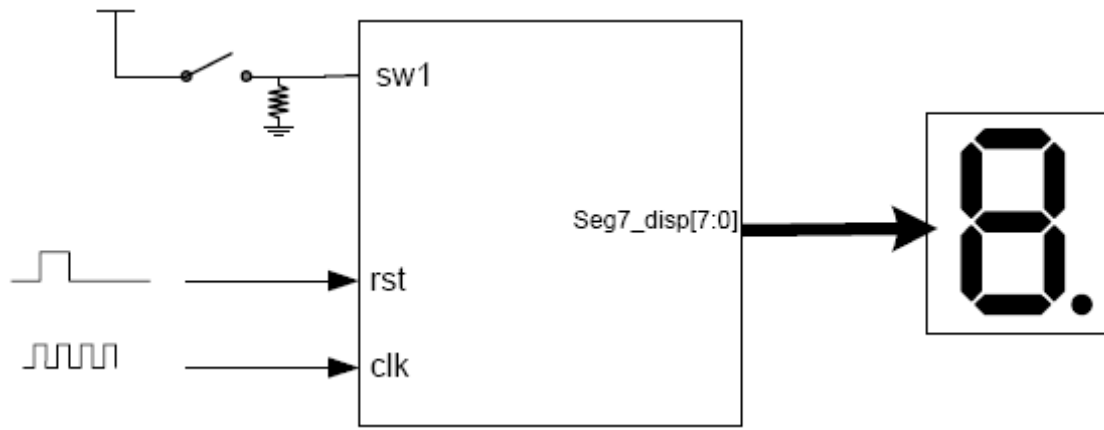

รูปที่ 6.5

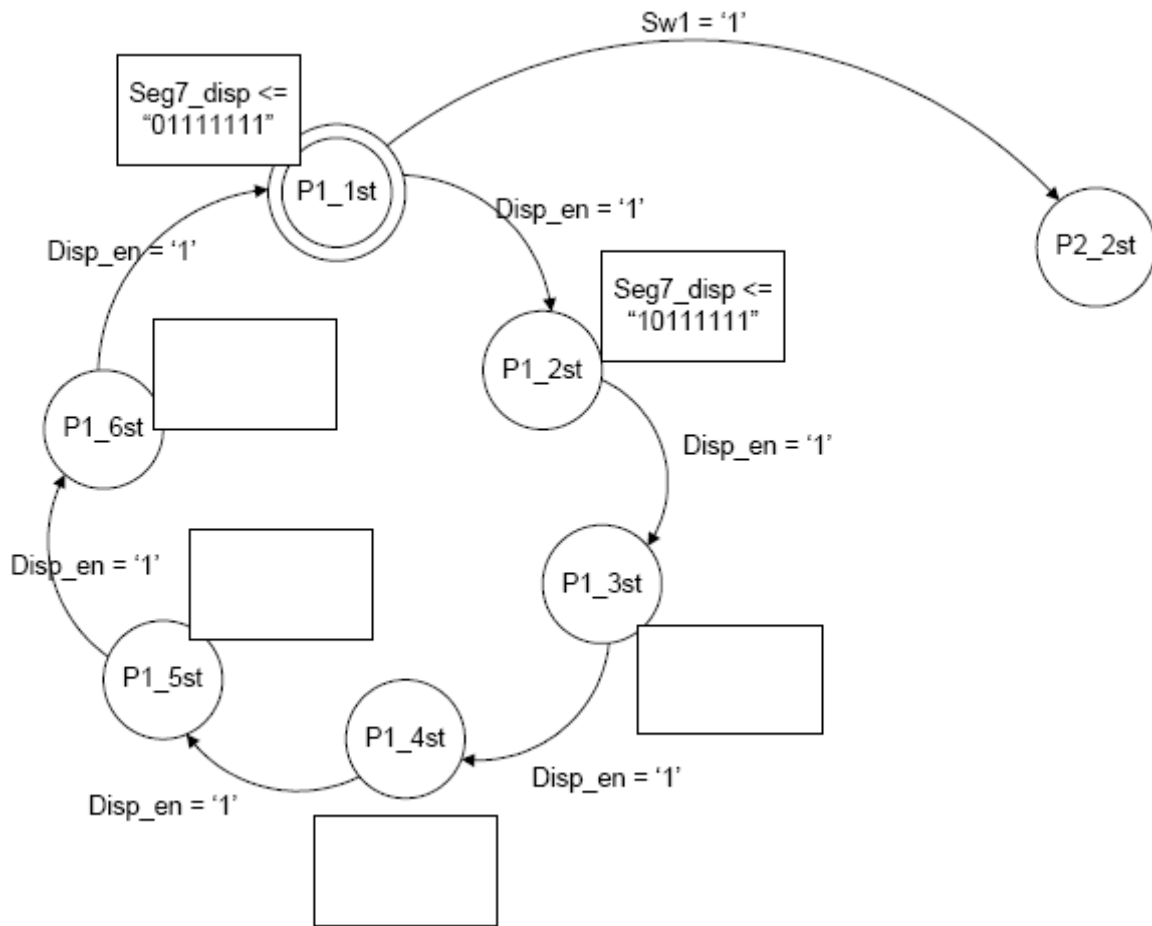2. ทำการเขียน FSM state diagram เขียนเพิ่มเติมจากรูปที่ให้ในรูปที่ 6.6 ให้สมบูรณ์ โดยดูรูปที่ 6.3 เป็นตัวอย่าง

Note : สัญญาณ disp_en ทำหน้าที่หน่วงเวลาในการแสดงผล เนื่องจากบอร์ดที่ใช้ทดลอง ทำงานที่ 50Mhz ซึ่งถ้าไม่หน่วงเวลาจะไม่สามารถมองเห็นรูปแบบของไฟวิ่งได้ โดยออกแบบด้วย counter นับ 0 – 10,000,000 และสัญญาณ disp_en จะเป็น '1' ทุกๆรอบการนับเท่ากับ 10,000,000 และเป็น '0' ที่ค่านับค่าอื่น



รูปที่ 6.6

3. เปิด Project Navigator สร้าง project ใหม่ใช้ชื่อว่า Lab06 เขียน VHDL code เพื่อสร้างวงจรให้ทำงานตามรูปที่ 6.6 ตั้งชื่อไฟล์ว่า light_pattern.vhd และ Entity ชื่อ light_pattern ดูตัวอย่างการเขียนแบบ FSM ได้ในตัวอย่างในรูปที่ 6.4

Note: ให้สร้าง process สำหรับสร้างสัญญาณ disp_en และ process สำหรับ FSM แยกกัน

4. สร้าง Test bench สำหรับทดสอบการทำงาน และจำลองการทำงาน, ดูรูปสัญญาณด้วย Modelsim, ทำการแก้ไขให้ทำงานให้ถูกต้อง

5. ทำการ implement โดยกำหนด Pin สำหรับสัญญาณต่างๆ ดังรูปที่ 6.7

```

NET "clk" LOC = "T9" ;
NET "rst" LOC = "L14" ;

NET "seg7_disp<0>" LOC = "P16" ;
NET "seg7_disp<1>" LOC = "N16" ;
NET "seg7_disp<2>" LOC = "F13" ;
NET "seg7_disp<3>" LOC = "R16" ;
NET "seg7_disp<4>" LOC = "P15" ;
NET "seg7_disp<5>" LOC = "N15" ;
NET "seg7_disp<6>" LOC = "G13" ;
NET "seg7_disp<7>" LOC = "E14" ;

NET "sw1" LOC = "M13" ;

```

รูปที่ 6.7

6. สร้างไฟล์สำหรับดาวน์โหลด และทดสอบการทำงานบนบอร์ด โดยดูรูปแบบของไฟวิ่งว่าเป็นตามข้อกำหนดหรือไม่ และกด BTN0 เพื่อดูการเปลี่ยนรูปแบบไฟวิ่งว่าทำงานถูกต้องหรือไม่

สรุป

- ในการออกแบบวงจรที่ซับซ้อน และที่มีขนาดใหญ่ที่ดีให้มองวงจรเป็นสองส่วนคือ Data path และ Control path ส่วน Control path จะมีลักษณะเป็น Sequential Circuit สามารถออกแบบได้ด้วย Finite State machine
- การเขียนโค้ดเพื่อสร้าง Finite State machine จะต้องประกาศ TYPE เพื่อกำหนด state ต่างๆของวงจร และใช้ case – statement ในการระบุเงื่อนไขของแต่ละ state
- ภายใต้ case แต่ละ case จะประกอบด้วยเงื่อนไขของเอาต์พุต และเงื่อนไขการเปลี่ยน state โดยเงื่อนไขการเปลี่ยน state อาจจะใช้กับอินพุต หรือไม่ใช้กับ อินพุตก็ได้